

Q.1


$I =$ Input ~~set~~ symbols - q_2, q_1, q_0

This is extra to represent ~~sym~~ states distinctly.

$O =$ output symbols - $\{0, 1\}$

states = $\{0, 1, 2, 3, 2, 1\}$

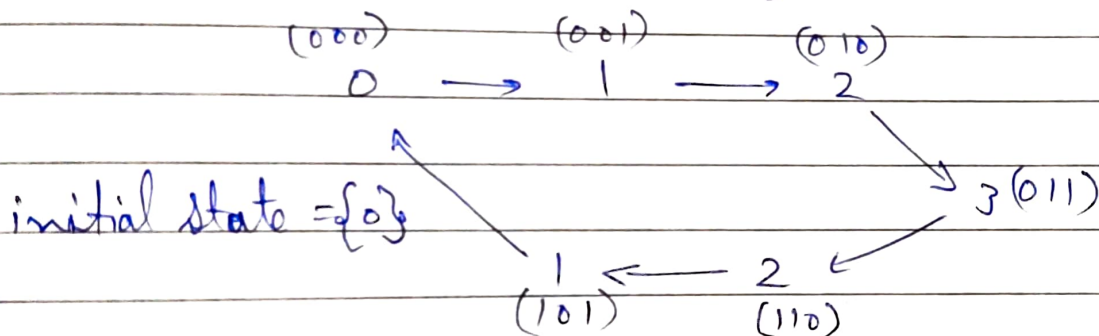These two can be considered as 2' and 1' & given different symbols from 2 and 1.



δ_1, δ_0 - state transition functions.

d_1, d_2 - output functions.

Mapping of states to symbols:-

	q_2	q_1	q_0	nextstate	δ_2	δ_1	δ_0
0	0	0	0	0 0 1	0	0	1
1	0	0	1	0 1 0	0	1	0
2	0	1	0	0 1 1	0	1	1
3	0	1	1	1 1 0	1	1	0
2	1	1	0	1 0 1	1	0	1
1	1	0	1	0 0 0	0	0	0

K-Map for δ_2 :-

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	X	0	X	1

$$\Rightarrow \delta_2 = q_1 q_0 + q_2 q_1$$

K-Map for δ_1 :-

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	X	0	X	0

$$\Rightarrow \delta_1 = \bar{q}_2 q_0 + \bar{q}_2 q_1$$

$$= \bar{q}_2 (q_1 + q_0)$$

K-Map for δ_0 :-

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	X	0	X	1

$$\Rightarrow \delta_0 = \bar{q}_1 \bar{q}_0 + q_1 \bar{q}_0$$

$$= \bar{q}_0$$

Outputs :- d_0 & d_1

~~K-Map for d_0 :-~~

q_2	q_1	q_0
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	1	0
1	0	1

$\nearrow d_1$ $\nearrow d_0$

q_1	q_0
0	0
0	1
1	0
1	1
1	0
0	1

K-Map for d_0 :-

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	X	1	X	0

$\Rightarrow d_0 = q_0$

K-Map for d_1 :-

$q_2 \backslash q_1 q_0$	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	X	0	X	1



$\Rightarrow d_1 = q_1$

Q:2

$I = \text{Input symbols} = q_2, q_1, q_0$
 $\{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$

$O = \text{output symbols} = \{0, 1\}$

states - $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

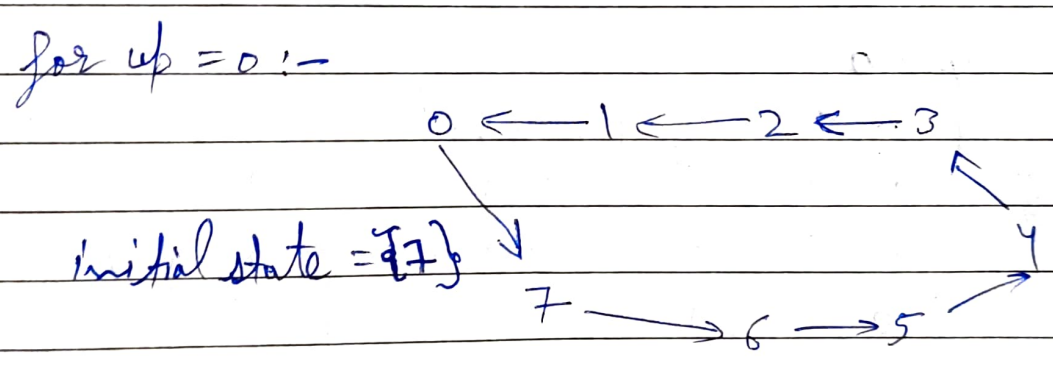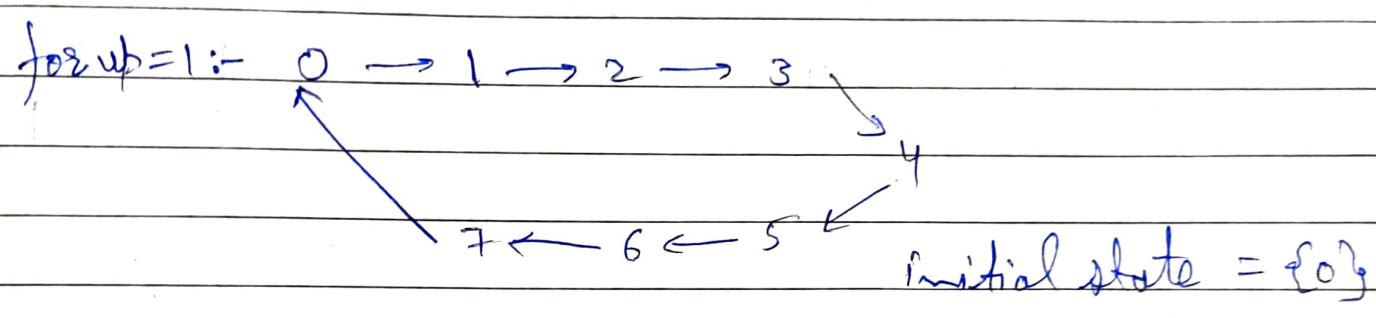

$\delta_2, \delta_1, \delta_0$ are state transition functions

d_2, d_1, d_0 are outputs functions.

Mapping of states to symbols:-
for $up=1$

	up	q_2	q_1	q_0	next state	δ_2	δ_1	δ_0
0	1	0	0	0	001	0	00	01
1	1	0	0	1	010	0	01	10
2	1	0	1	0	011	0	1	01
3	1	0	1	1	100	1	10	10
4	1	1	0	0	101	1	00	01
5	1	1	0	1	110	1	01	10
6	1	1	1	0	111	1	1	01
7	1	1	1	1	000	0	10	10

~~K-map for δ_2 :-~~

for $up=0$

	up	q_2	q_1	q_0	next state	δ_2	δ_1	δ_0
7	0	1	1	1	110	1	1	0
6	0	1	1	0	101	1	0	1
5	0	1	0	1	100	1	0	0
4	0	1	0	0	011	0	1	1
3	0	0	1	1	010	0	1	0
2	0	0	1	0	001	0	0	1
1	0	0	0	1	000	0	0	0
0	0	0	0	0	111	1	1	1

Let $w = w$

K-Map for δ_2 :-

$wq_2 \backslash q_1q_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	1	1
11	1	1	0	1
10	0	0	1	0

$$\Rightarrow \delta_2 = \bar{w} \bar{q}_2 \bar{q}_1 \bar{q}_0 + \bar{w} q_2 q_0 + q_1 q_1 \bar{q}_0 + w q_2 \bar{q}_1 + w \bar{q}_2 q_1 q_0$$

K-Map for δ_1 :-

$wq_2 \backslash q_1q_0$	00	01	11	10
00	1	0	1	0
01	1	0	1	0
11	0	1	0	1
10	0	1	0	1

$$\begin{aligned} \Rightarrow \delta_1 &= \bar{w} \bar{q}_1 \bar{q}_0 + \bar{w} q_1 q_0 + w \bar{q}_1 q_0 + w q_1 \bar{q}_0 \\ &= w \cdot (q_1 \oplus q_0) + \bar{w} \cdot (\bar{q}_1 \oplus \bar{q}_0) \\ &= \bar{w} \oplus q_1 \oplus q_0 \end{aligned}$$

K-Map for δ_0 :-

$wq_2 \backslash q_1q_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$\Rightarrow \delta_0 = \bar{q}_0$$

and finally ,

$$d_0 = q_0$$

$$d_1 = q_1$$

$$d_2 = q_2$$