

Inputs				outputs		
$A_1$	$A_0$	$B_1$	$B_0$	$A < B$	$A = B$	$A > B$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	<del>0</del> 1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
1	0	1	1	1	0	0

⇒  $A > B :-$

$A, A_1$ \ $B, B_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	0	0	0
11	1	1	0	1
10	1	1	0	0

$$A > B : A_1 \bar{B}_1 + A_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + A_1 A_0 \bar{B}_0$$

$$= A_1 \bar{B}_1 + A_0 \bar{B}_0 (\bar{B}_1 + A_1)$$

⇒  $A = B :-$

$A, A_1$ \ $B, B_0$	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	0	1	0
10	0	0	0	1

$$A = B : \bar{A}_1 \bar{A}_0 \bar{B}_1 \bar{B}_0 + \bar{A}_1 A_0 \bar{B}_1 B_0 + A_1 A_0 B_1 B_0 + A_1 \bar{A}_0 B_1 \bar{B}_0$$

$$= \bar{A}_1 \bar{B}_1 (\bar{A}_0 \bar{B}_0 + A_0 B_0) + A_1 B_1 (A_0 B_0 + \bar{A}_0 \bar{B}_0)$$

$$= (\bar{A}_0 \bar{B}_0 + A_0 B_0) (\bar{A}_1 \bar{B}_1 + A_1 B_1)$$

$$= (A_0 \text{ xNOR } B_0) (A_1 \text{ xNOR } B_1)$$

$\Rightarrow A < B :-$

$A_1 A_0 \backslash B_1 B_0$	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	1	0

$$\begin{aligned}
 A < B &: \bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_0 B_1 B_0 + \bar{A}_1 \bar{A}_0 B_0 \\
 &= \bar{A}_1 B_1 + \bar{A}_0 B_0 (B_1 + \bar{A}_1)
 \end{aligned}$$